

基于 FPGA 的 RISC_CPU 设计

1、 设计方案

RISC 指的是精简指令集计算机，可以将其分成 8 个基本部件来考虑：时钟发生器，指令寄存器，累加器，算术逻辑运算单元，数据控制器，状态控制器，程序计数器，地址多路器。在本设计中，为了简化设计，降低设计的复杂度，并没有采用多级流水线形式来设计，而是采用了状态机的方法。取指，译码，执行，访问，写回分别在几个周期内完成，等完成该指令的操作后，在读取下一个指令。整个 RISC_CPU 设计方案组成框图应该包含以下内容

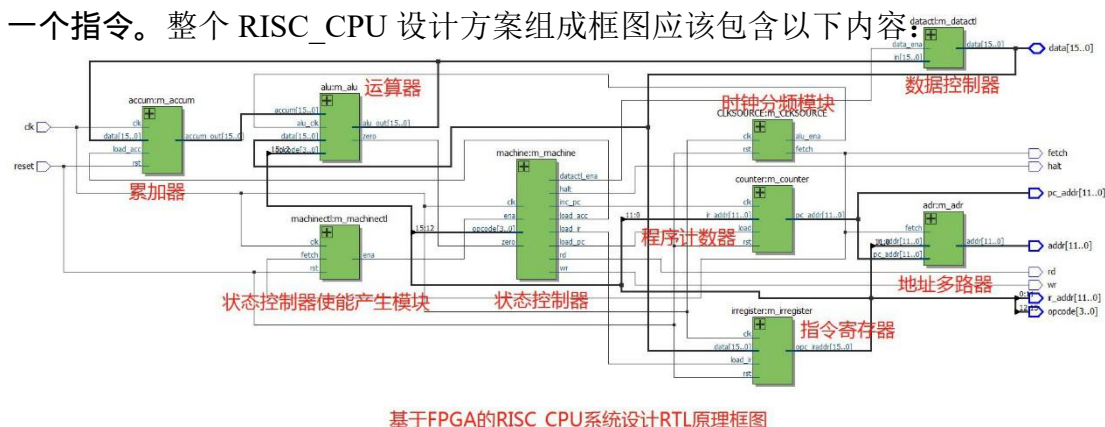


图 1 基于 FPGA 的 RISC_CPU 架构组成原理图

从上述架构图可以看出，RISC_CPU 结构比较复杂，但是它的基本部件并不复杂，因此整个方案设计可以从它的 8 个基本组成部分来考虑：

- (1) 时钟发生器
- (2) 指令寄存器
- (3) 累加器
- (4) 算术逻辑运算单元
- (5) 数据控制器
- (6) 状态控制器
- (7) 程序计数器

(8) 地址多路器

1.1 时钟发生器

该模块的设计主要是利用外部时钟信号 `clk` 来产生一系列时钟信号，并且可以送到 CPU 的其它各个部件中。其中，`fetch` 是控制信号，`clk` 的 6 分频信号。当 `fetch` 高电平时，使 `clk` 能触发 `cpu` 控制器开始执行一条指令；同时 `fetch` 信号还将控制地址多路器输出指令地址和数据地址。`clk` 信号还用作指令寄存器，累加器，状态控制器的时钟信号。

 


图 2 时钟发生器原理图

1.2 指令寄存器

指令寄存器的触发信号是 `clk`，在 `clk` 的正沿触发下，寄存器将数据总线送来的指令存入 16 位的寄存器中，但并不是每个 `clk` 的上升沿都寄存数据总线的数，因为数据总线上有时传输指令，有时传输数据。什么时候寄存，什么时候不寄存由 CPU 状态控制器的 `load_ir` 信号控制。`load_ir` 信号通过 `load_ir` 口输入到指令寄存器，复位后，指令寄存器被清为零。

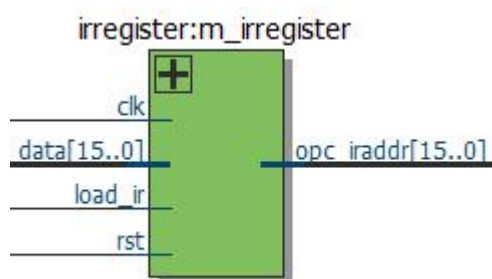


图 3 指令寄存器原理图

1.3 累加器

累加器用于存放当前的结果，它也是双目运算中的一个数据来源。复位后，累加器的值是零。当累加器通过 `load_acc` 信号时，在 `clk` 时钟跳变沿时就受到来自于数据总线的数据。

 


图 4 累加器原理图

1.4 算术运算器

算术逻辑运算单元，它根据输入的 16 种不同的操作码分别进行加减乘，与或非等基本操作运算，利用这几种基本运算可以实现很多种其它运算以及逻辑判断等操作。

 


图 5 算术运算器原理图

1.5 数据控制器

数据控制器，其作用是控制累加器的数据输出，由于数据总线是各种操作时传送数据的公共通道，不同情况下传送不同的内容。有时要传输指令，有时要传送 RAM 区或接口的数据。累加器的数据只有在需要往 RAM 区域或端口写时才允许输出，否则应呈现高阻态，以允许其它部件使用数据总线。所以任何部件往总线上输出数据时，都需要一控制信号。而此控制信号的启停则由 `cpu` 状态控制

器输出各信号控制决定。数据控制器何时输出累加器的数据则由状态控制器输出的控制信号 `data_ena` 决定。

 


图 6 数据控制器原理图

1.6 地址多路器

地址多路器，它用于选择输出的地址是 PC 地址还是数据/端口地址。每个指令周期的前 3 个时钟周期用于从 ROM 中读取指令，输出的应是 PC 地址，后 3 个时钟周期用于 RAM 或端口的读写，该地址有指令给出。地址的选择输出信号由时钟信号的 6 分频 `fetch` 提供。

 


图 7 地址多路器原理图

1.7 程序计数器

它用于提供指令地址，以便读取指令。指令按地址顺序存放在存储器中。有两种途径可形成指令地址；其一是顺序执行的情况，其二是遇到要改变顺序执行程序的情况，例如执行 `JMP` 指令后，需要形成新的地址。

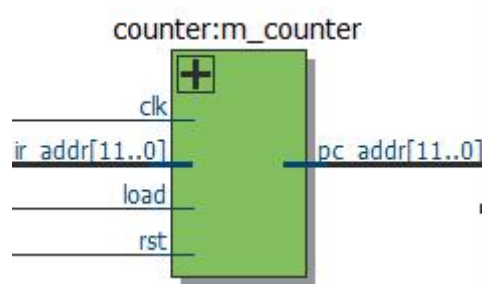


图 8 程序计数器原理图

1.8 状态控制器

状态机控制器接收复位信号 `reset`，当 `reset` 有效时，通过信号 `ena` 使其为零，输入到状态机中，以停止状态机的工作。状态机是 `cpu` 的控制核心，用于产生一系列的控制信号，启动或停止某些部件。`cpu` 何时进行指令来读写 I/O 端口及 RAM 区等操作，都是由状态机来控制的。状态机的当前状态，由变量 `state` 记录，`state` 的值就是当前这个指令周期中已过的时钟数。

指令周期是有 6 个时钟周期组成，每个时钟周期都要完成固定的操作，即

- (1) 第 0 个时钟，`cpu` 状态控制器的输出 `rd`，`data_ctl` 和 `load_ir` 为高电平，`inc_pc` 从 0 变为 1 故 `pc` 加 1，ROM 送来的指令代码寄存在指令寄存器中。
- (2) 第 1 个时钟空操作
- (3) 第 2 个时钟。若操作符为 `HLT`，则输出信号 `HLT` 为高。如果操作符不为 `HLT`，除了 `PC` 增 1 外，其他各控制线输出为零。
- (4) 第 3 个时钟，若操作符为 `AND`，`ADD`，`XOR`，`LDA`，`NOT`，`MUL`，`SUB`，`OR`，`RL`，`RR`，`POP`，`PUSH`，读取相应地址的数据；若为 `STO`，输出累加器数据。
- (5) 第 4 个时钟，若操作符为 `AND`，`ADD` 等算术运算，算术运算器就进行相应的运算；若操作符为 `LDA`，就把数据通过算术运算符送给累加器；若为 `SKZ`，先判断累加器的值是否为 0，如果为 0，`PC` 加 1，否则保持原值；若为 `JMP`，锁存目标地址；若为 `STO`，将数据写入地址处。
- (6) 第 5 个时钟空操作

 


图 9 状态控制器原理图

2、 仿真结果

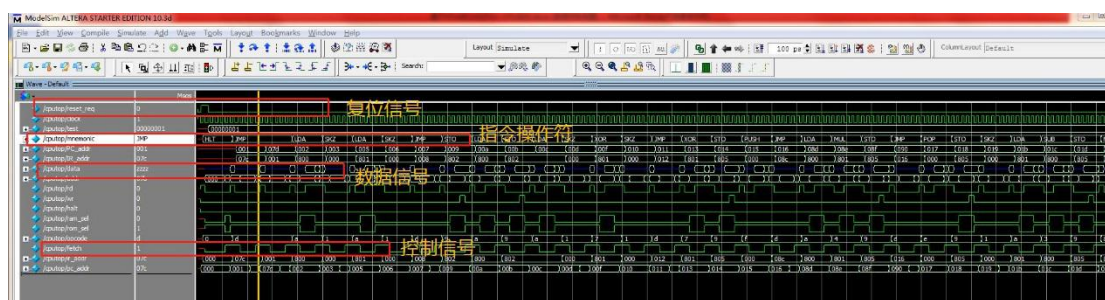


图 10 RISC_CPU 顶层系统级仿真及部分信号说明


 


图 11 RISC_CPU 复位及内部寄存器初始值仿真

仿真结果说明：RISC_CPU 的复位和启动操作是通过 reset 引脚的信号触发执行。当 reset 信号一进入高电平，RISC_CPU 就会结束先行操作，并且只要 reset 停留在高电平状态，cpu 就维持在复位状态。在复位状态，cpu 各个内部寄存器都被设有初值，全部为零。数据总线为高阻态，地址总线为 000H，所有控制信号均为无效状态，reset 回到低电平后，接着到来的第一个 fetch 上升沿将启动

RISC_CPU 开始工作，从 ROM 的 000 处开始读取指令并执行相应操作，波形见图 11。

 

 


图 16 RISC_CPU 运算器模块仿真